

Szabályos hatszög minden éle R ellenállású drótból áll. Az egyik csúcsból a nem szomszédos három másikba is mennek vezetékek átlósan, ugyanolyan drótból, mint amelyből az oldalak állnak. Mekkora az eredő ellenállás ezen csúcs és a szemközi csúcs között?