

Mekkora az *ábrán* látható ellenálláshálózat eredő ellenállása a  $C$  és  $D$  pontok között, ha mindegyik ellenállás  $R$  nagyságú? Hány százalékkal változik meg a  $C$  és  $D$  pontok közötti eredő ellenállás, ha az  $A$  és  $B$  pontok közötti ellenállást kivesszük?

