

Mekkora frekvenciájú szinuszos váltóárammal szemben képvisel az *ábrán* látható összeállítás végtelen nagy ellenállást?

