

Mennyire világítanak, ha sorba kapcsolunk és 230 V feszültségre kötünk

- a) egy 230 V, 25 W-os izzót és egy 230 V, 100 W-os izzót;
- b) egy 110 V, 25 W-os izzót és egy 110 V, 100 W-os izzót;
- c) egy 110 V, 25 W-os izzót és egy 230 V, 100 W-os izzót;
- d) egy 230 V, 25 W-os izzót és egy 110 V, 100 W-os izzót?