

Egy rádió vevőkészülék 110 V mellett 40 W -os teljesítményt vesz fel. Mekkora ellenállást kell vele sorba kapcsolni, hogy 220 V esetében teljesítménye ugyanakkora legyen?