

Egy áramforrás sarkaira kapcsolt $15\ \Omega$ ellenállású fogyasztón $2\ \text{A}$ erősségű áram folyik. Az áramkörbe a fogyasztóval sorba kapcsolunk még egy $3\ \Omega$ -os ellenállást. Mekkora lesz így az áramerősség?