

Egy $1000\ \Omega$ -os csúszóellenálláson 2000 menet van. Mekkora a feszültség 1 – 1 menet végei között, ha az ellenállást 200 voltra kötjük? Hány menetről vehetünk le a 6 V-os izzólámpához feszültséget?