

Ismeretes, hogy a karácsonyfaégyők sorba vannak kapcsolva. Mit tegyünk, ha az egyik égyő kiég, de van egy diavetítőhöz való transzformátorunk, melyre a következő van írva: Primer 220 V, Secunder 12 V; 35 W izzóhoz? A kis égyőkön pedig ez olvasható: 14 V, 3 W.