

Egy transzformátor szekunder tekercsén $U_1 = 450$ V feszültség mérhető. A tekercs mentszáma $N_1 = 1000$. Mennyire kell növelni a szekunder tekercs menetszámát, ha $U_2 = 580$ V feszültségre van szükségünk?