

Hogyan lehet meghatározni egy műszer belső ellenállását, ha rendelkezésünkre áll egy zseblámpaelem és néhány hiteles ellenállás?