

Mit mutatnak az egyes műszerek az *ábrán* látható kapcsolásban ($R = 15\ \Omega$)?

