

Az ábrán látható kapcsolásban a) mekkora a telep által szolgáltatott összes áram; b) mekkora áram folyik át a $6\ \Omega$ ellenálláson?

