

220 V kapcsolási feszültségű áramforrás $R = 10 \, \Omega$ ellenállású fogyasztót táplál két, egyenként $R_v = 0,5 \, \Omega$ ellenállású vezetéken keresztül. Kiszámítandó ezen átvitel hatásfoka!