

Mekkora az A és B pontok közötti eredő ellenállás az alábbi két kapcsolásban, ha az egyes ellenállások 6 ohm értékűek?

