

Egy $0 - 10\text{ V}$ méréshatárú, $1000\ \Omega$ belső ellenállású voltmérőt hogyan alakítunk át $0 - 1\text{ A}$ méréshatárú ampermérővé?