

Egy pentagon-dodekaéder (szabályos tizenkétlapú test) mindegyik éle R ohm ellenállású. Áramot vezetünk be és ki két szemközt el középpontján. Mennyi a rendszer eredő ellenállása?