

Egy galvanométerhez két sönt tartozik. Az egyik sönttel 1 osztályrésznyi kitérésnek 1 amper, a másik sönttel 1/10 amper felel meg. Hogy aránylik e két sönt ellenállása? Sönt nélkül a galvanométer 1 osztályrésznyi kitérése 1/1000 ampernek felel meg.