

Az *ábrán* látható kapcsolásban az A és B , a B és C , a C és A pontok között mérhető ellenállás 1 ohm, 2 ohm illetve 3 ohm. Mennyi az R_1 , R_2 , R_3 ellenállások értéke?

