

Készíts kapcsolási rajzot a $2, 3, \dots, n$ helyen kapcsolható (lépcsőházi) lámpáról. (A használható kapcsolófajták: „váltókapcsoló”, „keresztkapcsoló”.)