

Van 3 db 1,5 M Ω -os, 10 %-os t r s  ellen ll sunk. Hogyan tudjuk megm rni 1 M Ω m r shat r  ohm-m r vel az ellen ll sokat minden seg deszk z felhaszn l sa n lk l?