

6 darab 1 ohmos ellenállásból mint élekből tetraédert állítunk össze, és két-két különböző csúcsához egy-egy 1 V-os telep sarkait kapcsoljuk különféle polaritással. Kiszámítandó az áramerősség az egyes ellenállásokon. (A telepek belső ellenállása elhanyagolható.)