

Mekkora az *ábrán* vázolt hálózat fogyasztása, ha minden egyes ellenállás értéke $92,5\ \Omega$, a rákapcsolt telep feszültsége pedig $26\ \text{V}$? Hogyan változik a felvett teljesítmény, ha az R_4 ellenállás értékét 4,27-szeresére növeljük, illetve csökkentjük?

