

Egy-egy 30, 20 és 10 k Ω -os ellenállásunk van. Ezeket különböző csoportosításokban sorba kapcsolva mekkora feszültségeket vehetünk le 220 voltból?