

Egyszerű áramkör elektromos hatásfoka R_1 ellenállású fogyasztó esetében η_1 , R_2 ellenállású fogyasztó bekapcsolásakor η_2 . Mekkora az elektromos hatásfok, ha az ellenállásokat sorba, illetve párhuzamosan kapcsoljuk?