

Karácsonyfánkat 14 darab sorba kapcsolt 16 V, 8 W-os izzó világítja meg. Az egyik izzónk kiég, de ugyanilyen tartalék izzónk nincs. Mi történik, ha

a) 9 V, 12 W-os,

b) 12 V, 6 W-os,

c) 48 V, 10 W-os

izzóval próbáljuk helyettesíteni?