

Mekkora ellenállást kapcsoljunk párhuzamosan a 10 ohmos és 20 ohmos, szintén párhuzamosan kapcsolt ellenállásokhoz, hogy a rendszer ellenállása 0,6-szerese legyen az eredeti áramkörének? Oldjuk meg a feladatot általánosan is!