

Az *a)* ábra szerinti kapcsolást összeállítva a műszerekről a következő értékeket olvashatjuk le: $U_1 = 100\text{ V}$, $I_1 = 50\text{ mA}$. A *b)* ábra szerinti kapcsolásban pedig $U_2 = 25\text{ mV}$, $I_2 = 2,5\text{ A}$. Mit számíthatunk ki a mérési eredményekből?

