

Az ábrán látható kapcsolásban A -ban 110 V 40 W-os, B -ben 110 V 100 W-os, C -ben 220 V 25 W-os izzó van. Az A és a B izzók teljes fényerővel izzanak.

a) Hogyan izzik a C izzó?

b) Mi történik, ha egy A és egy hozzá képest átlósan elhelyezkedő B izzót felcserélünk?

