

Az *ábra* szerinti kapcsolásban $U = 100\text{ V}$, $R = 500\text{ k}\Omega$, a két voltmérő belső ellenállása $R_{b1} = 400\text{ k}\Omega$, $R_{b2} = 600\text{ k}\Omega$. Mit mutatnak a műszerek a kapcsoló nyitott, illetve zárt állásánál?

