

Hat egyforma 12 V, 3 W-os izzólámpa az *ábrán* látható kapcsolásban éppen a névleges paraméterekkel üzemel. A telep 40 V feszültségű. Mekkora az ellenállás és milyen nagy teljesítmény melegíti?

