

Az ábrán látható kapcsolásban $U = 60\text{ V}$, az izzó adatai pedig: 12 V , 30 W . Mekkora legyen R , ha azt akarjuk, hogy az izzón 12 V feszültség essék? Mennyi a hatások?

