

Mekkora az *ábra* szerinti kapcsolásban az ismeretlen ellenállásértékek, ha a telepfeszültség 120 V, az ampermérő 0,5 A-t, a voltmérők pedig 60 V-ot illetve 90 V-ot mutatnak? A telep és az ampermérő műszer belső ellenállása elhanyagolható, a voltmérők ellenállása igen nagy.)

