

Egy izzólámpa feszültség-áram összefüggését mutatja az *a)* ábra. Mekkora teljesítményt vesz fel az izzó a *b)* ábra szerinti kapcsolásban? (A telep belső ellenállását elhanyagolhatjuk.)

