

Az *ábra* szerinti potenciométer ellenállása az A és B pontok között $1000\ \Omega$. Mekkora az A és C pontok közötti ellenállás, ha a csúszóérintkező középhelyzetben van? Mekkora ez az ellenállás, ha az A és B pontokat összekötjük? Mekkora ez az ellenállás, ha az A és B pontok közé egy $1500\ \Omega$ -os ellenállást kapcsolunk?

