

Egy telepből, ellenállásokból és egy változtatható ellenállásból álló kapcsolat kimenetén mérhető feszültséget a változtatható ellenállás csúszóérintkezője helyzetének függvényében az *ábra* mutatja. Tervezzük meg a kapcsolást! (Lásd a 421. gyakorlat megoldását az 1978. évi februári számunkban.)

