

Egy három kivezetésű zárt dobozról annyit tudunk, hogy három ellenállás van benne. Ha bármelyik két kivezetés között megmérjük az ellenállást, $10\ \Omega$ -ot kapunk. Hogyan vannak az ellenállások kapcsolva?