

Az *ábrán* látható elrendezésben a voltmérő 12 V-ot, az ampermérő 10 mA-t mutat. Ha a kapcsolót zárjuk, akkor az ampermérőn 16 mA-t olvasunk le. Az áramkör mely adatait határozhatjuk meg ezekből az értékekből?

