

Az *ábrán* látható szabályos három-, négy-, ötszögletű és kör alakú keret ugyanabból a drótból készítettük. Számítsuk ki a keretek ellenállását az *ábrán* jelölt bevezetések esetén!

