

R_x mely értékeinél vehet fel az *ábrán* látható kapcsolás 100 W teljesítményt? Adatok: $U = 24\text{ V}$, $R_2 = 12\ \Omega$, $R_3 = 4\ \Omega$, $R_1 = 7\ \Omega$.

