

Az *ábrán* látható kapcsolásban a két ugyanolyan műszer közül az egyikkel feszültséget, a másikkal áramot mérünk. Az ampermérő 0,1 A-t mutat. Mennyit mutat a voltmérő? Mekkora a műszerek belső ellenállása? A telep belső ellenállása 2Ω , $R = 80 \Omega$

