

Hogyan változik az ampermérőn átfolyó áram a potenciométer csúszkája helyzetének függvényében? Adatok: $U = 12\text{ V}$, a potenciométer teljes ellenállása $R = 100\ \Omega$. Ábrázoljuk a megoldást!

