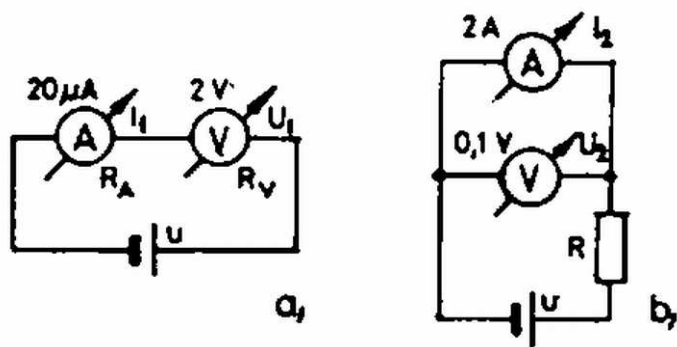


Amper- és voltmérőt az *a)* és a *b)* kapcsolás szerint egy telepre kapcsolva az *ábrán* feltüntetett értékeket mutatják. Mit tudunk megállapítani ezekből az adatokból?



559. gyakorlat