

Határozzuk meg az ábrán látható módon kapcsolt 16 egyenlő ellenállás eredő ellenállását az A és B pontok között.

