

Három egyenlő U elektromotoros erejű és egyenlő r_0 belső ellenállású feszültségforrás az *ábra* szerint sorba van kapcsolva. A vezetékek ellenállása elhanyagolható. Mekkora feszültséget mutat a voltmérő?

