

Állapítsuk meg az  $R$  ellenállás értékét az *ábrán* látható összeállításban, ha a középső ágba beiktatott árammérő  $1,75\text{ A}$ -t mutat.

