

Ha egy telepre először 4,3 ohmos, majd utána 5,2 ohmos ellenállást kötünk, az ellenállásokban mindkét esetben időegységenként ugyanakkora hő fejlődik. Mekkora a telep belső ellenállása?