

Hogyan kell megválasztanunk a fojtótekercs önindukciós együtthatóját (L), ha azt akarjuk, hogy az AB pontokon a kimenő feszültségamplitúdója századrésze legyen a bemenő 50 Hz frekvenciájú szinuszos feszültségamplitúdójának? (Lásd a KML 1968. évi novemberi számában közölt cikket!)

