

Az *ábrán* látható négyzetháló alakú elrendezésben minden ellenállás nagysága R . Számítsuk ki a két szemköztí csúcs között mérhető ellenállást!

