

Az *ábrán* látható négyzetháló alakú elrendezésben minden ellenállás nagysága R . Számítsuk ki a szemközti csúcsok között mérhető ellenállást!

