

Egy mechanikus szaggató f frekvenciával kapcsolja át a K kapcsolót az 1. állásból a 2. állásba. Milyen alakú az R_T ellenálláson megjelenő áram, illetve feszültség, ha a kör időállandója a szaggatás periódusidejéhez képest nagyon kicsi, illetve nagyon nagy? (Lásd a 808. feladat megoldását!)

